



INSTITUTO POLITÉCNICO  
NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE  
CÓMPUTO



MATERIA

Arquitectura de Computadoras

PROFESOR

Vega García Nayeli

GRUPO

3CV11

Práctica 9

ALUMNOS

Cedillo Hernández Juan Daniel

Martínez Coronel Brayan Yosafat

Rodríguez Acosta Alan

FECHA DE ENTREGA

05/06/2021

## Unidad de control

### Código de implementación

```
1. library IEEE;
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3.
4. entity UC is
5. Port (
6.     clk,clr,ini,z,a0:in std_logic;
7.     lb,la,ea,eb,ec:out std_logic
8. );
9. end UC;
10.
11.     architecture Behavioral of UC is
12.     type estados is (e0,e1,e2);
13.     signal sig,act:estados;
14.
15.     begin
16.
17.     process(clr,clk)
18.     begin
19.         if(clr='1') then
20.             act <= e0;
21.             elsif(rising_edge(clk)) then
22.                 act<=sig;
23.             end if;
24.         end process;
25.
26.     process(act,ini,z,a0)
27.     begin
28.         la<='0';
29.         lb<='0';
30.         ea<='0';
31.         eb<='0';
32.         ec<='0';
33.         case act is
34.             when e0 =>
35.                 lb<='1';
36.                 if ini='0' then
37.                     la<='1';
38.                     sig<=e0;
39.                 elsif ini='1' then
40.                     sig<=e1;
41.                 end if;
42.             when e1 =>
43.                 ea<='1';
44.                 if z='1' then
45.                     sig<=e2;
46.                 elsif z='0' then
47.                     if a0='1' then
```

```

48.         eb<='1';
49.         sig<=e1;
50.         elsif a0='0' then
51.             sig<=e1;
52.         end if;
53.     end if;
54.     when e2 =>
55.         ec<='1';
56.         if ini='0' then
57.             sig<=e0;
58.         elsif ini='1' then
59.             sig<=e2;
60.         end if;
61.         when others => sig<=e0;
62.     end case;
63. end process;
64.
65. end Behavioral;
66.

```

## Código de simulación

```

1. library IEEE;
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3.
4.
5. entity UCTB is
6.     -- Port ( );
7. end UCTB;
8.
9. architecture Behavioral of UCTB is
10.     component UC is
11.         Port (
12.             clk,clr,ini,z,a0:in std_logic;
13.             lb,la,ea,eb,ec:out std_logic
14.         );
15.     end component;
16.     constant CLK_period : time := 10 ns;
17.     signal clk,clr,ini,z,a0,lb,la,ea,eb,ec:std_logic:='0';
18.     begin
19.
20.         uct:uc port map(
21.             clk=>clk,
22.             clr=>clr,
23.             ini=>ini,
24.             z=>z,
25.             a0=>a0,
26.             lb=>lb,
27.             la=>la,
28.             ea=>ea,
29.             eb=>eb,
30.             ec=>ec


```

```


31.     );
32.
33.     CLK_process :process
34.     begin
35.         CLK <= '0';
36.         wait for CLK_period/2;
37.         CLK <= '1';
38.         wait for CLK_period/2;
39.     end process;
40.
41.     process
42.     begin
43.         clr<='1';
44.         wait for 30 ns;
45.         clr<='0';
46.         wait for 60 ns;
47.         ini<='1';
48.         wait for 10 ns;
49.         ini<='0';
50.         wait for 50 ns;
51.         a0<='1';
52.         wait for 10 ns;
53.         a0<='0';
54.         wait for 20 ns;
55.         a0<='1';
56.         wait for 10 ns;
57.         a0<='0';
58.         wait for 120 ns;
59.         z<='1';
60.         wait;
61.     end process;
62.
63.     end Behavioral;
64.

```

## Forma de onda

 

## Diagrama RTL

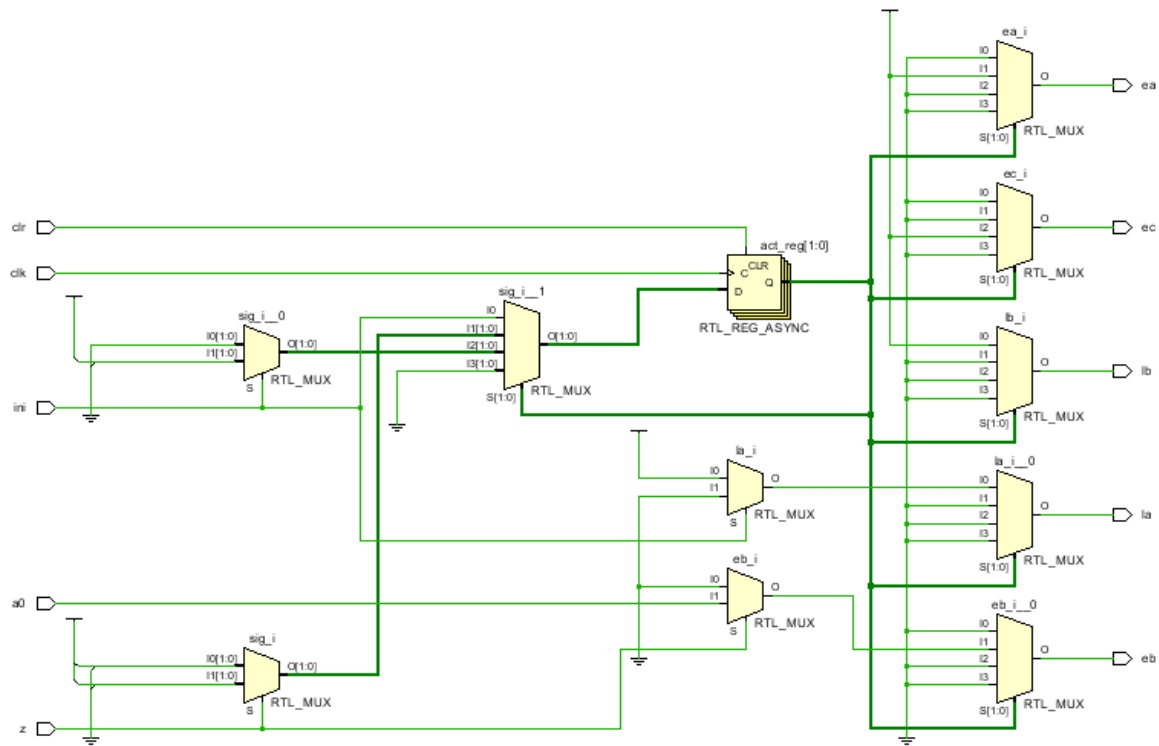

## Registros

## Código de implementación

```

1. library IEEE;
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3.
4. entity Registros is
5. Port (
6.     z,a0:out std_logic;
7.     D:in std_logic_vector(8 downto 0);
8.     qout:out std_logic_vector(8 downto 0);
9.     la,ea,clk,clr:in std_logic
10.    );
11.     end Registros;
12.
13.     architecture Behavioral of Registros is
14.     signal q:std_logic_vector(8 downto 0);
15.     begin
16.         qout<=q;
17.
18.         process(clr,clk)
19.         begin
20.             if(clr='1') then

```

```

21.         q<=(others=>'0');
22.     elsif(rising_edge(clk)) then
23.         multiplexor: for i in 0 to 8 loop
24.             case la is
25.                 when '0' =>
26.                     if ea='0' then
27.                         q(i)<=q(i);
28.                     elsif ea='1' then
29.                         if(i<8) then
30.                             q(i)<=q(i+1);
31.                         else
32.                             q(i)<='0';
33.                         end if;
34.                     end if;
35.                 when '1' =>
36.                     if ea='0' then
37.                         q(i)<=D(i);
38.                     end if;
39.                 when others => q(i)<='-';
40.             end case;
41.         end loop;
42.     end if;
43. end process;
44.
45. process(q)
46.     variable aux: std_logic;
47.     begin
48.         aux:=q(8);
49.
50.         for i in 0 to 7 loop
51.             aux:=aux or q(i);
52.         end loop;
53.         z<= not aux;
54.     end process;
55.
56.     a0<=q(0);
57.
58. end Behavioral;

```

## Código de simulación

```

1. library IEEE;
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3.
4. entity regtb is
5.     -- Port ( );
6. end regtb;
7.
8. architecture Behavioral of regtb is
9.     component Registros is
10.         Port (
11.             z,a0:out std_logic;



```

```

12.         D:in std_logic_vector(8 downto 0);
13.         qout:out std_logic_vector(8 downto 0);
14.         la,ea,clk,clr:in std_logic
15.     );
16. end component;
17. signal      z,a0: std_logic;
18. signal      D: std_logic_vector(8 downto 0);
19. signal      qout: std_logic_vector(8 downto 0);
20. signal la,ea,clk,clr: std_logic;
21. constant CLK_period : time := 10 ns;
22. begin
23.
24.     regs:Registros port map(
25.         z=>z,
26.         D=>D,
27.         qout=>qout,
28.         la=>la,
29.         ea=>ea,
30.         clk=>clk,
31.         clr=>clr,
32.         a0=>a0
33.     );
34.
35.     CLK_process :process
36.     begin
37.         CLK <= '0';
38.         wait for CLK_period/2;
39.         CLK <= '1';
40.         wait for CLK_period/2;
41.     end process;
42.
43.     process
44.     begin
45.         la<='0';
46.         ea<='0';
47.         clr<='1';
48.         d<="1111111111";
49.         wait for 3 ns;
50.         clr<='0';
51.         la<='1';
52.         wait for 10 ns;
53.         la<='0';
54.         ea<='1';
55.         wait for 30 ns;
56.         ea<='0';
57.         wait;
58.
59.     end process;
60.
61.     end Behavioral;
62.


```

## Forma de onda

 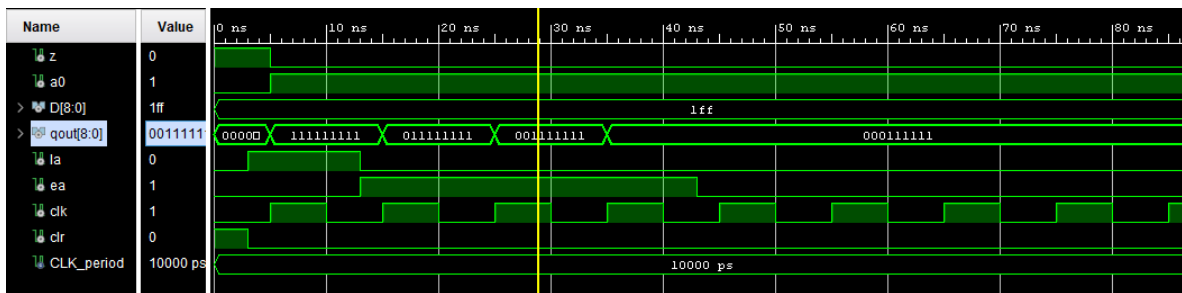



## Diagrama RTL

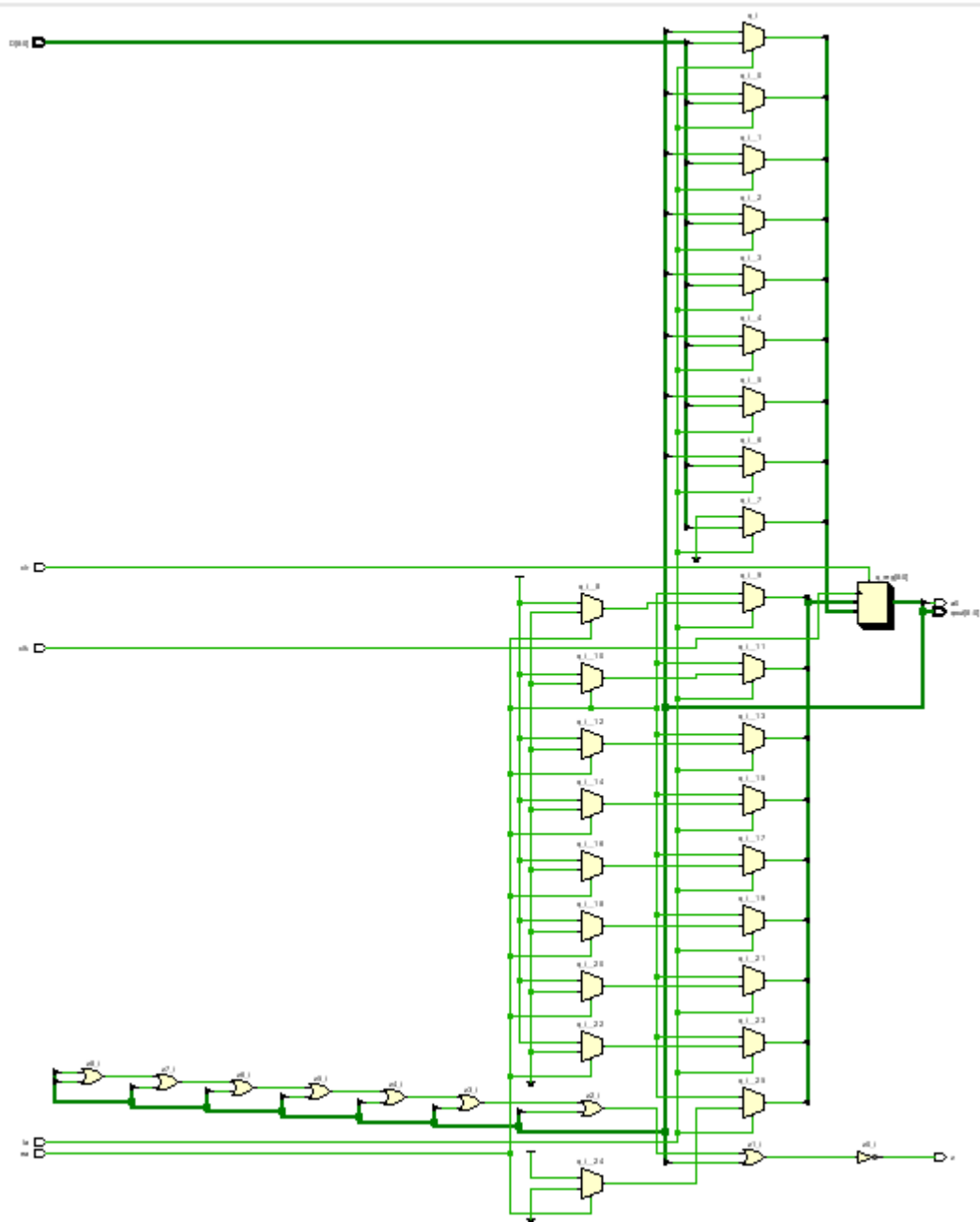

## Contador

### Código de implementación

```
1. library IEEE;
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3. use ieee.std_logic_unsigned.all;
4. use ieee.std_logic_arith.all;
5.
6. entity contador is
7. Port (
8. eb,lb,clk,clr: in std_logic;
9. qbout: out std_logic_vector(3 downto 0));
10.     end contador;
11.
12.     architecture Behavioral of contador is
13.     constant db: std_logic_vector(3 downto 0):="0000";
14.     signal qb:std_logic_vector(3 downto 0);
15.     begin
16.
17.     qbout<=qb;
18.
19.     process (clk,clr)
20.     begin
21.         if(clr='1') then
22.             qb<="0000";
23.         elsif(rising_edge(clk)) then
24.             if(lb='0' and eb='0') then
25.                 qb<=qb;
26.             elsif(lb='1' and eb='0') then
27.                 qb<=db;
28.             elsif(lb='0' and eb='1') then
29.                 if qb<9 then
30.                     qb<=qb+1;
31.                 else
32.                     qb<="0000";
33.                 end if;
34.             end if;
35.         end if;
36.     end process;
37.
38.     end Behavioral;
39.
```

### Código de simulación


```
1. library IEEE;
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3.
4. entity contadortb is
```

```


5.  -- Port ( );
6.  end contadortb;
7.
8.  architecture Behavioral of contadortb is
9.  component contador is
10.     Port (
11.         eb,lb,clk,clr: in std_logic;
12.         qbout: out std_logic_vector(3 downto 0));
13.     end component;
14.
15.     signal eb,lb,clk,clr: std_logic;
16.     signal qbout: std_logic_vector(3 downto 0);
17.     constant CLK_period : time := 10 ns;
18. begin
19.
20.     cont:contador port map(
21.         eb=>eb,
22.         lb=>lb,
23.         clk=>clk,
24.         clr=>clr,
25.         qbout=>qbout
26.     );
27.
28.     CLK_process :process
29.     begin
30.         CLK <= '0';
31.         wait for CLK_period/2;
32.         CLK <= '1';
33.         wait for CLK_period/2;
34.     end process;
35.
36.     process
37.     begin
38.         lb<='0';
39.         eb<='0';
40.         clr<='1';
41.         wait for 5 ns;
42.         clr<='0';
43.         eb<='1';
44.         wait for 90 ns;
45.         eb<='0';
46.         wait;
47.     end process;
48.
49.     end Behavioral;

```

## Forma de onda

 

## Diagrama RTL

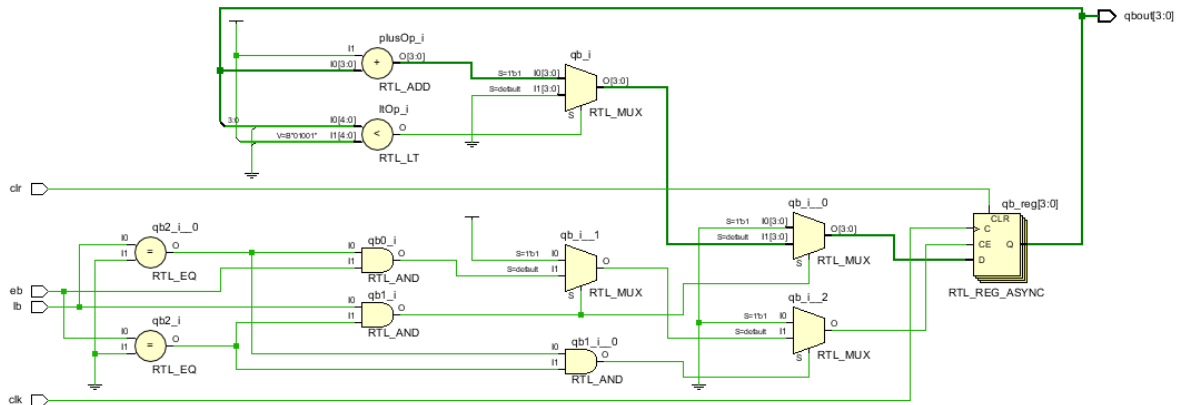

## Decodificador y multiplexor

## Código de implementación

```

1. library IEEE;
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3.
4. entity decoymux is
5. Port (
6.     display: out std_logic_vector(6 downto 0);
7.     qb:in std_logic_vector(3 downto 0);
8.     ec:in std_logic
9. );
10.     end decoymux;
11.
12.     architecture Behavioral of decoymux is
13.
14.     begin
15.
16.     deco: process(qb,ec)
17.         begin
18.             case qb&ec is
19.                 when "00001" => display<="0000001";
20.                 when "00011" => display<="1001111";

```

```

21.         when "00101" =>display<="0010010";
22.         when "00111" =>display<="0000110";
23.         when "01001" =>display<="1001100";
24.         when "01011" =>display<="0100100";
25.         when "01101" =>display<="0100000";
26.         when "01111" =>display<="0001111";
27.         when "10001" =>display<="0000000";
28.         when "10011" =>display<="0000100";
29.         when "00000" =>display<="1111110";
30.         when "00010" =>display<="1111110";
31.         when "00100" =>display<="1111110";
32.         when "00110" =>display<="1111110";
33.         when "01000" =>display<="1111110";
34.         when "01010" =>display<="1111110";
35.         when "01100" =>display<="1111110";
36.         when "01110" =>display<="1111110";
37.         when "10000" =>display<="1111110";
38.         when "10010" =>display<="1111110";
39.         when others =>display<="-----";
40.     end case;
41. end process deco;
42.
43. end Behavioral;

```

## Código de simulación


```

1. library IEEE;
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3.
4. entity decoymuxtb is
5. --Port ( );
6. end decoymuxtb;
7.
8. architecture Behavioral of decoymuxtb is
9. component decoymux is
10.     Port (
11.         display: out std_logic_vector(6 downto 0);
12.         qb:in std_logic_vector(3 downto 0);
13.         ec:in std_logic
14.     );
15. end component;
16. signal display: std_logic_vector(6 downto 0);
17. signal qb: std_logic_vector(3 downto 0);
18. signal ec: std_logic;
19. begin
20.
21. dym:decoymux port map(
22.     display=>display,
23.     qb=>qb,
24.     ec=>ec
25. );
26.


```

```
27.     process
28.     begin
29.         ec<='0';
30.         qb<="0000";
31.         wait for 5 ns;
32.         qb<="0001";
33.         wait for 5 ns;
34.         qb<="0010";
35.         wait for 5 ns;
36.         qb<="0011";
37.         wait for 5 ns;
38.         qb<="0100";
39.         wait for 5 ns;
40.         qb<="0101";
41.         wait for 5 ns;
42.         qb<="0110";
43.         wait for 5 ns;
44.         qb<="0111";
45.         wait for 5 ns;
46.         qb<="1000";
47.         wait for 5 ns;
48.         qb<="1001";
49.         wait for 5 ns;
50.         ec<='1';
51.         qb<="0000";
52.         wait for 5 ns;
53.         qb<="0001";
54.         wait for 5 ns;
55.         qb<="0010";
56.         wait for 5 ns;
57.         qb<="0011";
58.         wait for 5 ns;
59.         qb<="0100";
60.         wait for 5 ns;
61.         qb<="0101";
62.         wait for 5 ns;
63.         qb<="0110";
64.         wait for 5 ns;
65.         qb<="0111";
66.         wait for 5 ns;
67.         qb<="1000";
68.         wait for 5 ns;
69.         qb<="1001";
70.         wait;
71.     end process;
72.
73.     end Behavioral;
```

## Forma de onda

 

## Diagrama RTL

 

## Arquitectura completa

### Paquete

```

1. library IEEE;
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3.
4. package paquetecasm is
5.
6. component Registros is
7. Port (
8.     z,a0:out std_logic;
9.     D:in std_logic_vector(8 downto 0);
10.     qout:out std_logic_vector(8 downto 0);
11.     la,ea,clk,clr:in std_logic
12. );
13. end component;
14.
15. component UC is
16. Port (
17.     clk,clr,ini,z,a0:in std_logic;
18.     lb,la,ea,eb,ec:out std_logic
19. );
20. end component;
21.
22. component contador is
23. Port (

```

```

24.     eb,lb,clk,clr: in std_logic;
25.     qbout: out std_logic_vector(3 downto 0));
26.     end component;
27.
28.     component decoymux is
29.     Port (
30.         display: out std_logic_vector(6 downto 0);
31.         qb:in std_logic_vector(3 downto 0);
32.         ec:in std_logic
33.     );
34.     end component;
35.
36.     end package;

```

## Código de implementación

```

1. library IEEE;
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3. library work;
4. use work.paquetecasm.all;
5.
6. entity CASM2 is
7. Port (
8.     qa: out std_logic_vector(8 downto 0);
9.     display:out std_logic_vector(6 downto 0);
10.     D: in std_logic_vector(8 downto 0);
11.     ini,clk,clr: in std_logic
12. );
13. end CASM2;
14.
15. architecture Behavioral of CASM2 is
16. signal z,a0: std_logic;
17. --signal D: std_logic_vector(8 downto 0);
18. signal qout: std_logic_vector(8 downto 0);
19. signal lb,la,ea,eb,ec: std_logic;
20. signal qb: std_logic_vector(3 downto 0);
21.
22. begin
23.
24. uncon:uc port map(
25.     clk=>clk,
26.     clr=>clr,
27.     ini=>ini,
28.     z=>z,
29.     a0=>a0,
30.     la=>la,
31.     lb=>lb,
32.     ea=>ea,
33.     eb=>eb,
34.     ec=>ec
35. );
36.

```



```

37.     cont:contador port map(
38.         eb=>eb,
39.         lb=>lb,
40.         clk=>clk,
41.         clr=>clr,
42.         qbout=>qb
43.     );
44.
45.     dec: decoymux port map(
46.         display=>display,
47.         qb=>qb,
48.         ec=>ec
49.     );
50.
51.     reg: registros port map(
52.         D=>D,
53.         z=>z,
54.         a0=>a0,
55.         qout=>qa,
56.         clk=>clk,
57.         clr=>clr,
58.         la=>la,
59.         ea=>ea
60.     );
61.
62.     end Behavioral;

```

## Código de simulación






```

1. library IEEE;
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3.
4. entity CASMTB is
5. -- Port ( );
6. end CASMTB;
7.
8. architecture Behavioral of CASMTB is
9. component CASM2 is
10.     Port (
11.         qa: out std_logic_vector(8 downto 0);
12.         display: out std_logic_vector(6 downto 0);
13.         D: in std_logic_vector(8 downto 0);
14.         ini,clk,clr: in std_logic
15.     );
16. end component;
17. signal qa: std_logic_vector(8 downto 0);
18. signal display: std_logic_vector(6 downto 0);
19. signal D: std_logic_vector(8 downto 0);
20. signal ini,clk,clr: std_logic;
21. constant CLK_period : time := 2 ns;
22. begin
23.


```

```
24.     CLK_process :process
25.     begin
26.         CLK <= '0';
27.         wait for CLK_period/2;
28.         CLK <= '1';
29.         wait for CLK_period/2;
30.     end process;
31.
32.     c12:casm2 port map(
33.         qa=>qa,
34.         display=>display,
35.         D=>D,
36.         ini=>ini,
37.         clk=>clk,
38.         clr=>clr
39.     );
40.
41.     process
42.     begin
43.         D<="101101011";
44.         ini<='0';
45.         clr<='1';
46.         wait for 5 ns;
47.         clr<='0';
48.         ini<='1';
49.         wait for 25 ns;
50.         D<="000011101";
51.         ini<='0';
52.         wait for 10 ns;
53.         ini<='1';
54.         wait for 25 ns;
55.         D<="000010000";
56.         ini<='0';
57.         wait for 10 ns;
58.         ini<='1';
59.         wait for 25 ns;
60.         D<="100001000";
61.         ini<='0';
62.         wait for 10 ns;
63.         ini<='1';
64.         wait for 25 ns;
65.         D<="000000000";
66.         ini<='0';
67.         wait for 10 ns;
68.         ini<='1';
69.         wait;
70.
71.     end process;
72.
73.     end Behavioral;
```

## Forma de onda

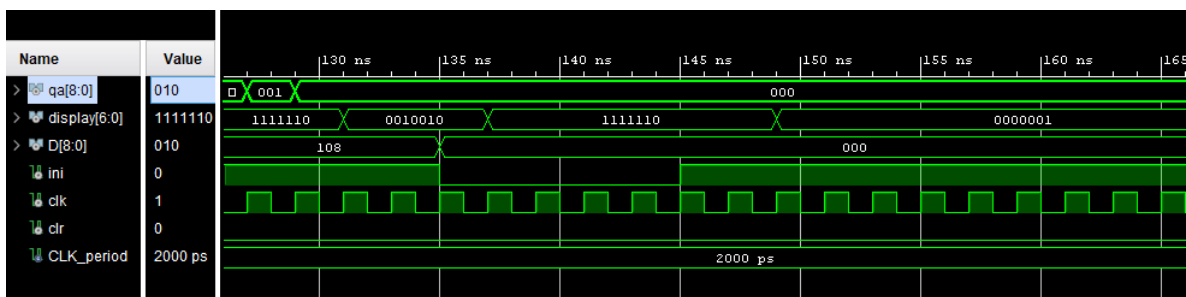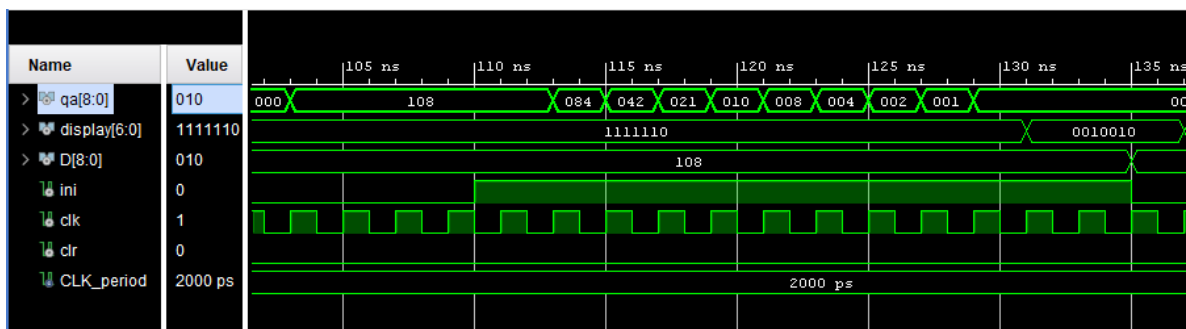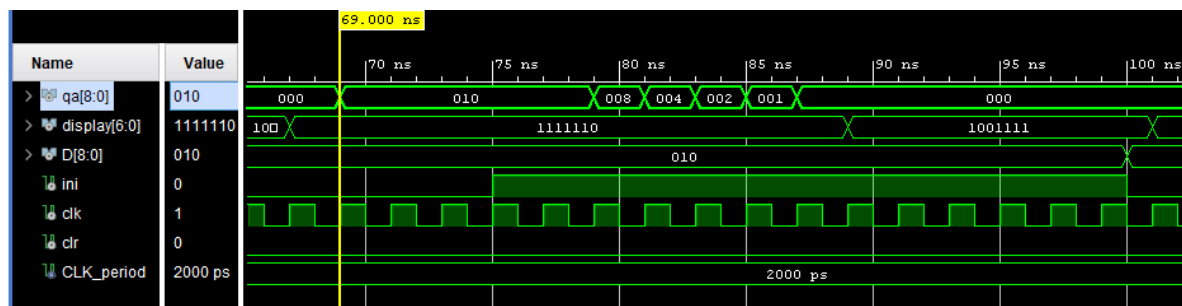 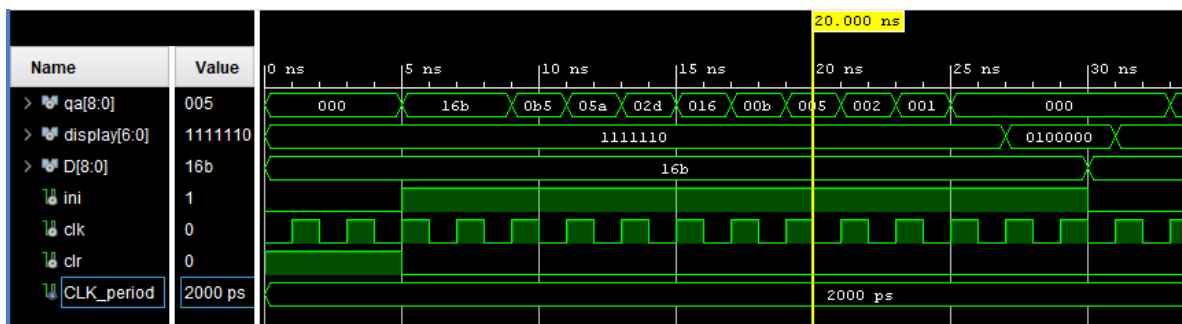

## Diagrama RTL

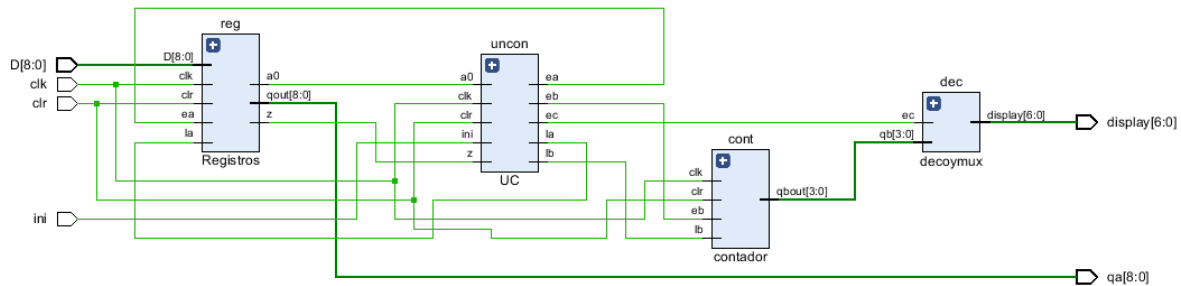

## Divisor de frecuencia

## Código de implementación

```
1. library IEEE;
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3.
4. entity divisorDeFrecuencia is
5. Port (
6.     --en,
7.     clk,clr:in std_logic;
8.     q:inout std_logic_vector(25 downto 0)
9. );
10.     end divisorDeFrecuencia;
11.
12.     architecture Behavioral of divisorDeFrecuencia is
13.     begin
14.     process(clk,clr)
15.     variable aux:std_logic;
16.     begin
17.         if(clr='1') then
18.             q<=(others=>'0');
19.         elsif(rising_edge(clk)) then
20.             aux:='1';
21.             1: for i in 0 to 25 loop
22.                 if(i>0) then
23.                     for j in 0 to i-1 loop
24.                         aux:=aux and q(j);
25.                     end loop;
26.                 end if;
27.                 --aux:=aux and en;
28.                 q(i)<=q(i) xor aux;
29.             end loop;
30.         end if;
31.     end process;
32.     end Behavioral;
```

## Modificando para la Practica

```
1. library IEEE;
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3.
4. entity divisorDeFrecuencia is
5. Port (
6.     --en,
7.     clk,clr:in std_logic;
8.     clkout:out std_logic
9. );
10.     end divisorDeFrecuencia;
11.
12.     architecture Behavioral of divisorDeFrecuencia is
13.     signal q: std_logic_vector(25 downto 0);
14.     begin
15.     clkout<=q(26);
16.     process (clk,clr)
17.     variable aux:std_logic;
18.     begin
19.         if (clr='1') then
20.             q<=(others=>'0');
21.         elsif (rising_edge(clk)) then
22.             aux:='1';
23.             l: for i in 0 to 26 loop
24.                 if (i>0) then
25.                     for j in 0 to i-1 loop
26.                         aux:=aux and q(j);
27.                     end loop;
28.                 end if;
29.                 --aux:=aux and en;
30.                 q(i)<=q(i) xor aux;
31.             end loop;
32.         end if;
33.     end process;
34.     end Behavioral;
```

## Código de simulación


```
1. library IEEE;
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3.
4. entity divtb is
5. -- Port ( );
6. end divtb;
7.
8. architecture Behavioral of divtb is
9. component divisorDeFrecuencia is
10.     Port (
11.         --en,
12.         clk,clr:in std_logic;
```

```


13.         q: inout std_logic_vector(25 downto 0)
14.     );
15. end component;
16. constant CLK_period : time := 2 ns;
17. signal clk, clr: std_logic;
18. signal q: std_logic_vector(25 downto 0);
19. begin
20.
21.     CLK_process : process
22.     begin
23.         CLK <= '0';
24.         wait for CLK_period/2;
25.         CLK <= '1';
26.         wait for CLK_period/2;
27.     end process;
28.
29.     df: divisorDeFrecuencia port map(
30.         clk=>clk,
31.         clr=>clr,
32.         q=>q
33.     );
34.
35.     process
36.     begin
37.
38.         clr<='1';
39.         wait for 5 ns;
40.         clr<='0';
41.         wait;
42.
43.     end process;
44.
45.     end Behavioral;

```

## Forma de onda

 

## Diagrama RTL

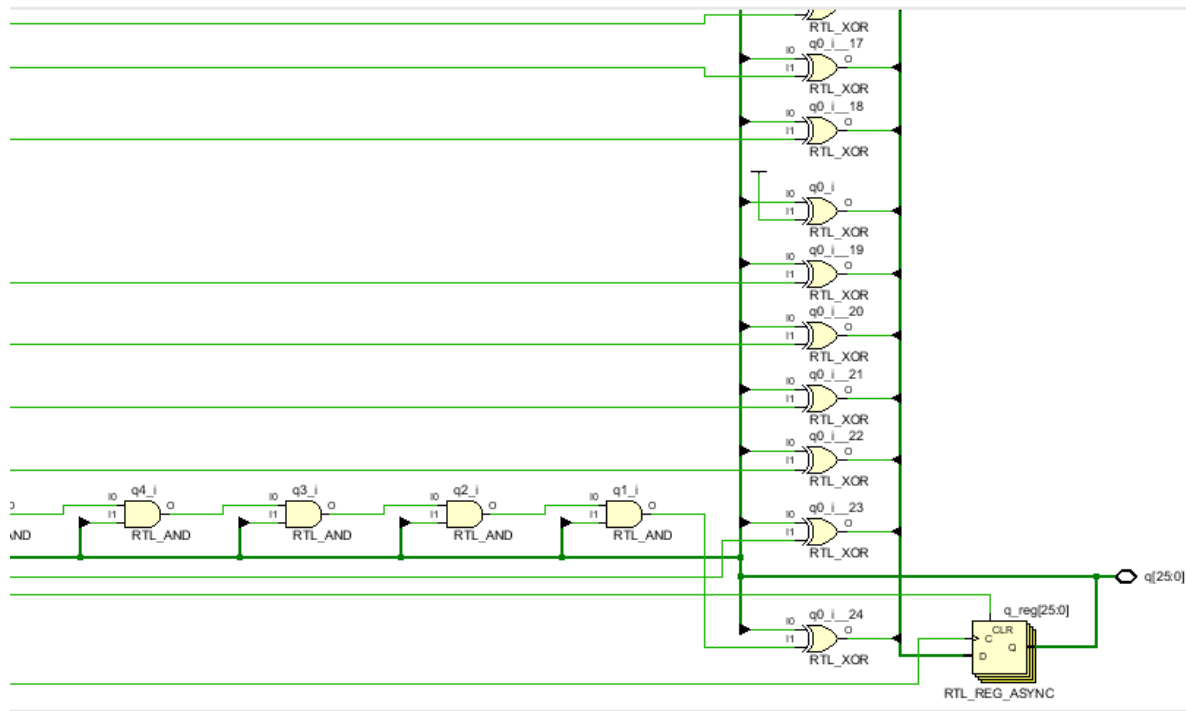

## Arquitectura completa con divisor

### Paquete

```

1. library IEEE;
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3.
4. package packpr9 is
5.     component CASM2 is
6.         Port (
7.             qa: out std_logic_vector(8 downto 0);
8.             display: out std_logic_vector(6 downto 0);
9.             D: in std_logic_vector(8 downto 0);
10.            ini,clk,clr: in std_logic
11.        );
12.    end component;
13.
14.    component divisorDeFrecuencia is
15.        Port (
16.            --en,
17.            clk,clr: in std_logic;
18.            clkout: out std_logic
19.        );
20.    end component;
21. end package;

```

## Código de implementación

```
1. library IEEE;
2. library work;
3. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
4. use work.packpr9.all;
5.
6. entity practica9 is
7.     Port ( ini : in STD_LOGIC;
8.           clk : in STD_LOGIC;
9.           clr : in STD_LOGIC;
10.          D : in STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0);
11.          display: out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
12.          qa: out STD_LOGIC_VECTOR (8 downto 0)
13.        );
14. end practica9;
15.
16. architecture Behavioral of practica9 is
17.     signal clkout: std_logic;
18. begin
19.
20.     div:divisorDeFrecuencia port map(
21.         clk=>clk,
22.         clr=>clr,
23.         clkout=>clkout
24.     );
25.
26.     cas:CASM2 port map(
27.         ini=>ini,
28.         clk=>clkout,
29.         clr=>clr,
30.         D=>D,
31.         qa=>qa,
32.         display=>display
33.     );
34.
35. end Behavioral;
```

## Diagrama RTL

